
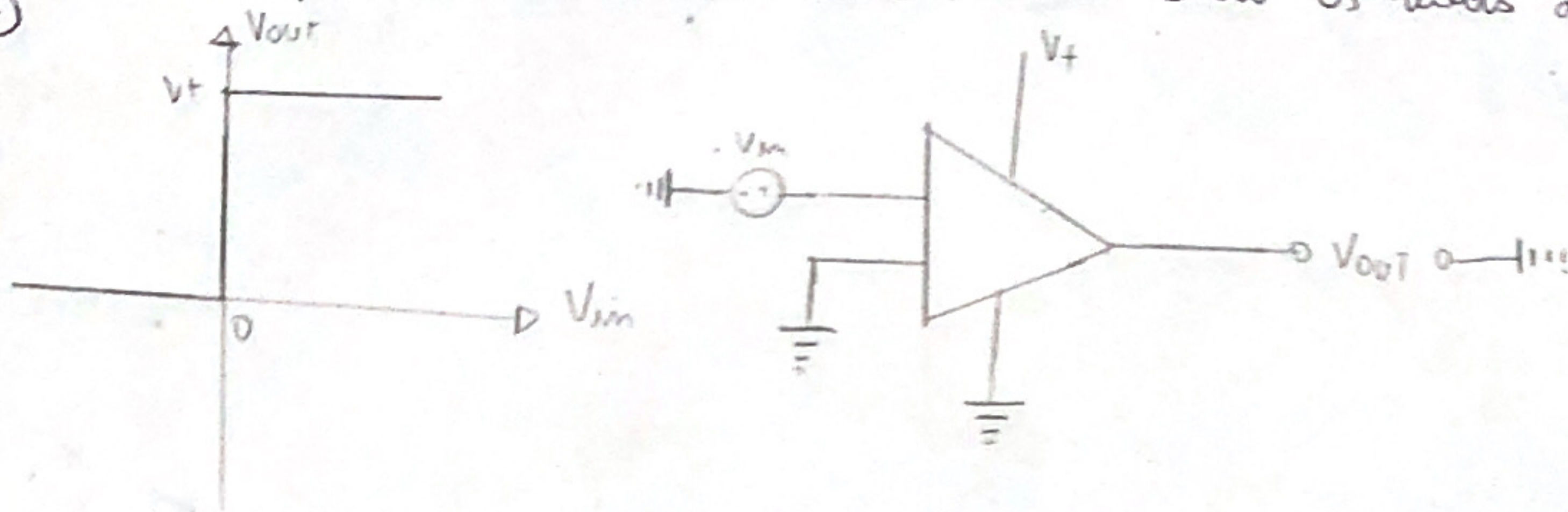


1) Considere os quatro gráficos da função de transferência abaixo. Desenhe o circuito eletrônico para cada um deles. Dê o valor das tensões das fontes.


(a)

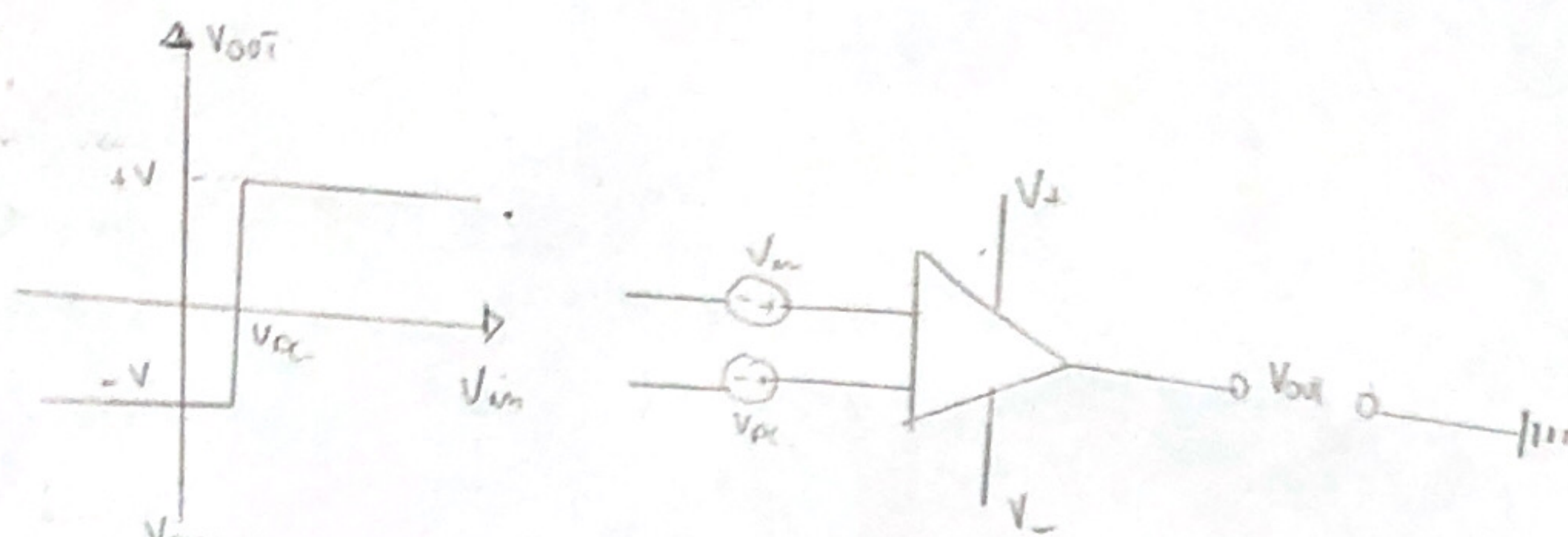

(b)



(c)

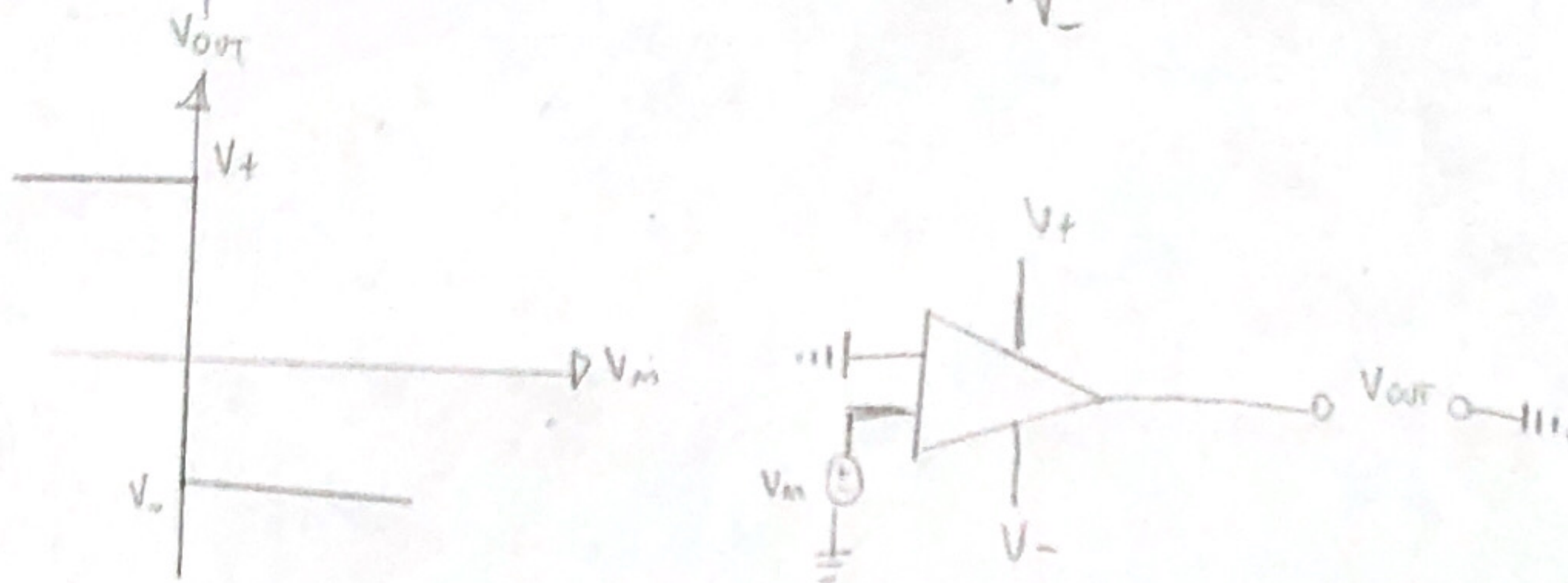

(d)

