

①



Passe-baixa:

$$T(s) = \frac{K}{1 + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)} = \frac{K}{1 + sRC} \Rightarrow s = \omega j$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Ganho $G_{PB} = |T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

Frequência de corte:
 $\omega_c = 1/RC$

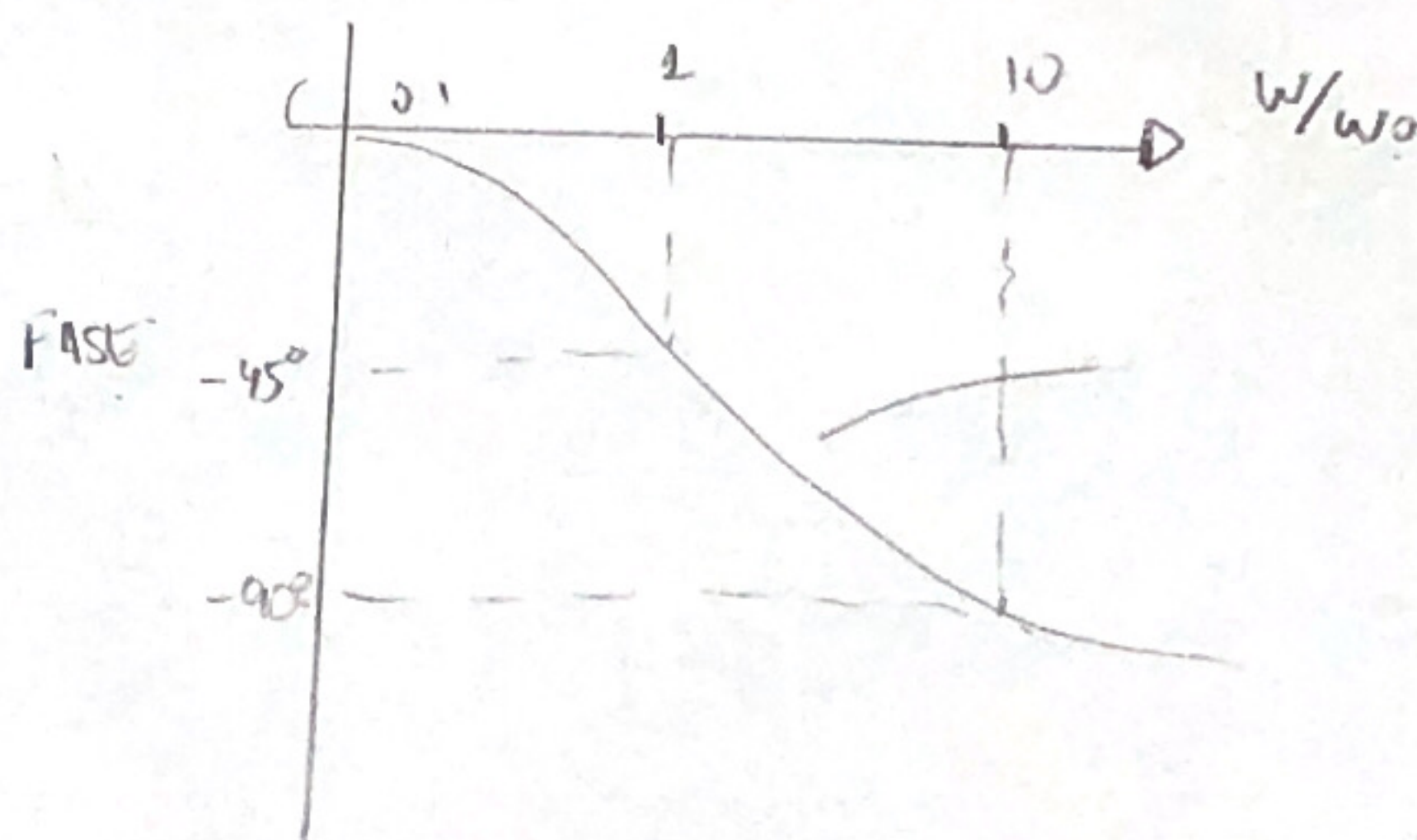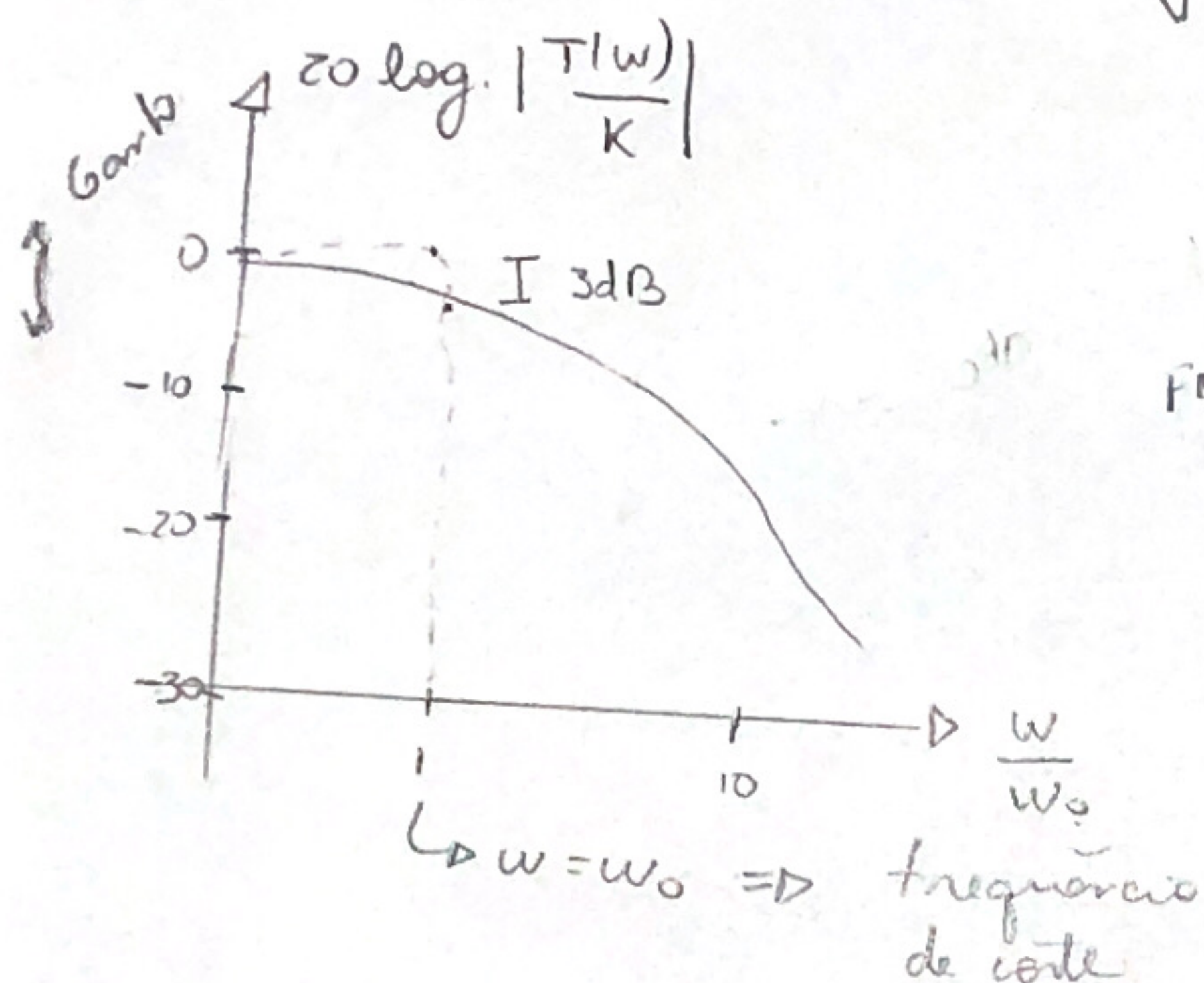

Passe-alta:

$$T(s) = \frac{K_A}{s + \omega_0} = \frac{K_A}{s + RC} \Rightarrow s = \omega j$$

$$|T(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Ganho $G_{PA} = |T(j\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

Frequência de corte:
 $\omega_c = 1/RC$

