
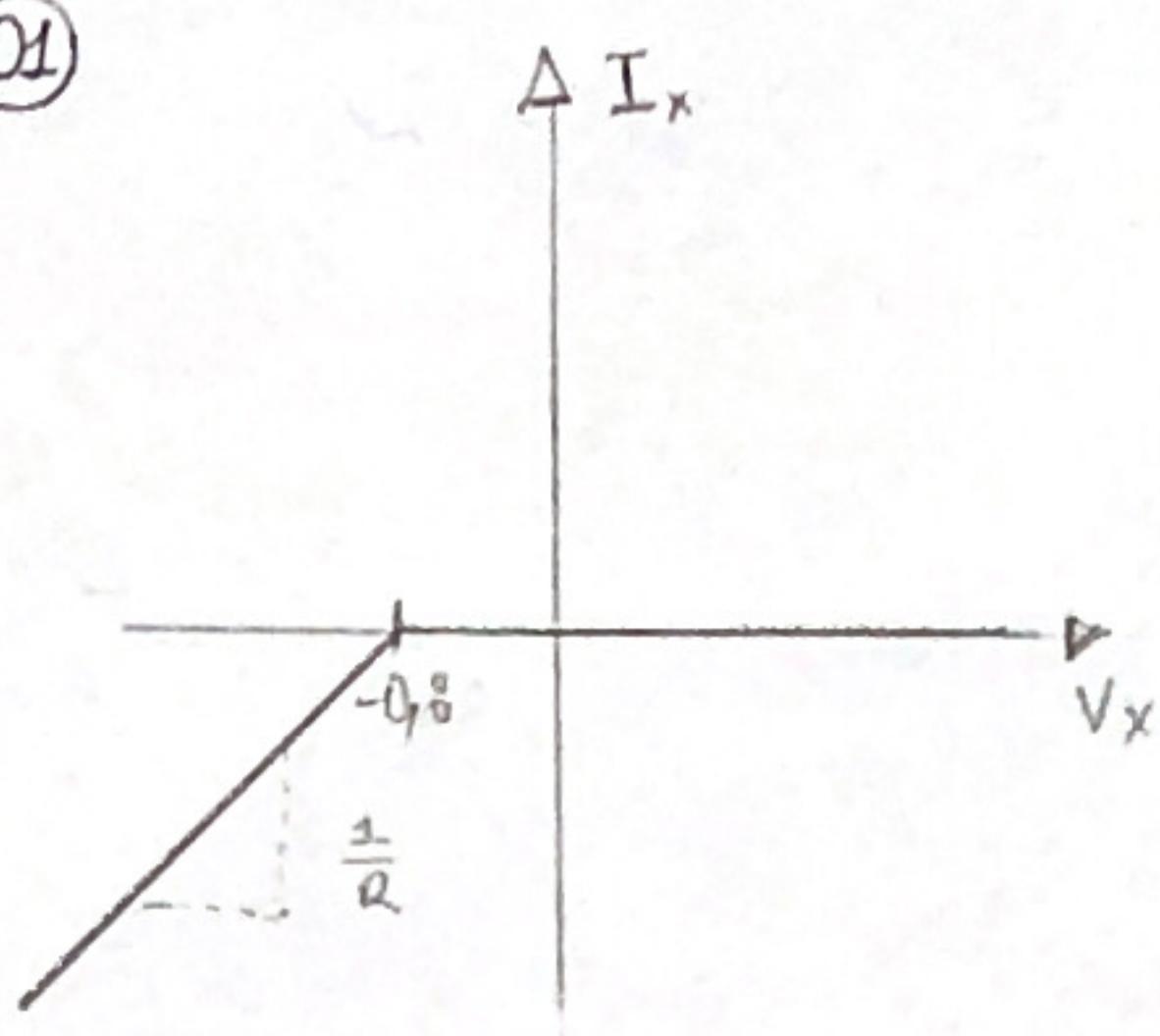



(01)

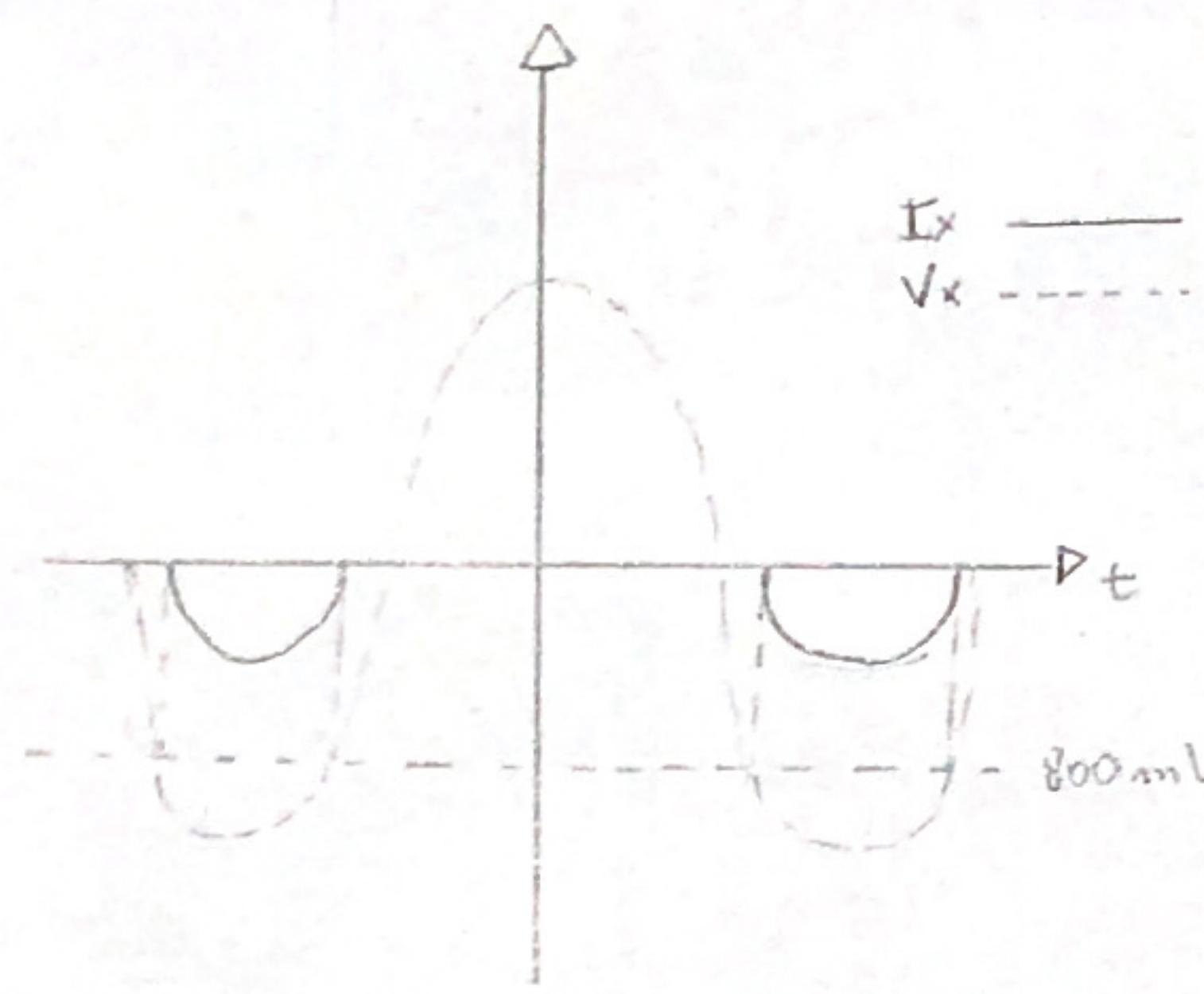



(02)




(03)

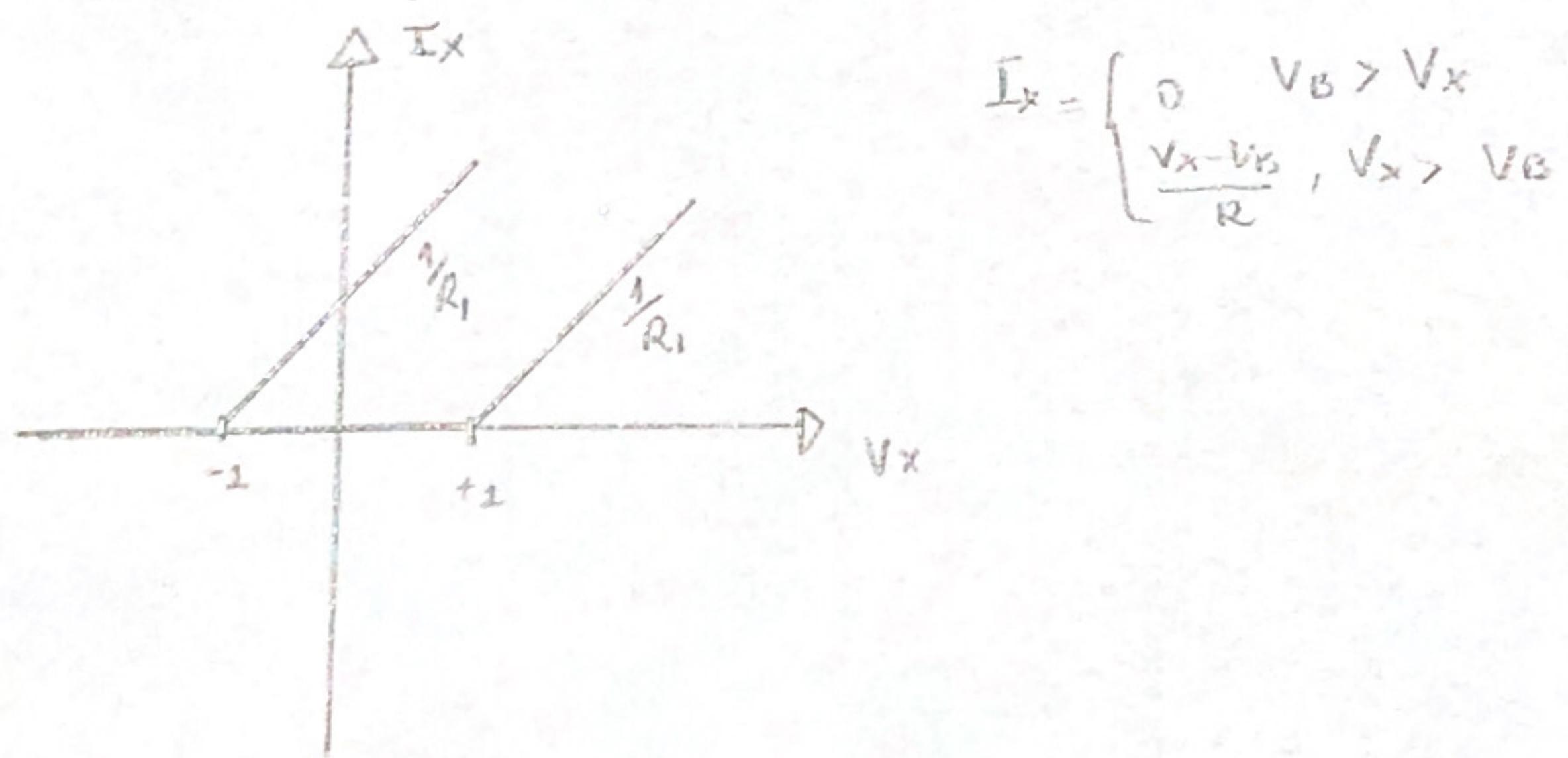


(04)

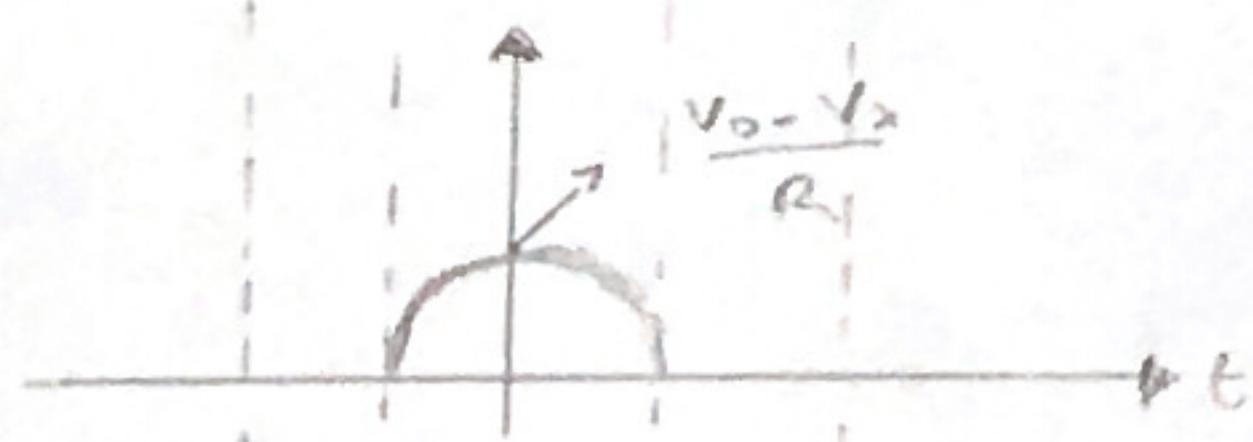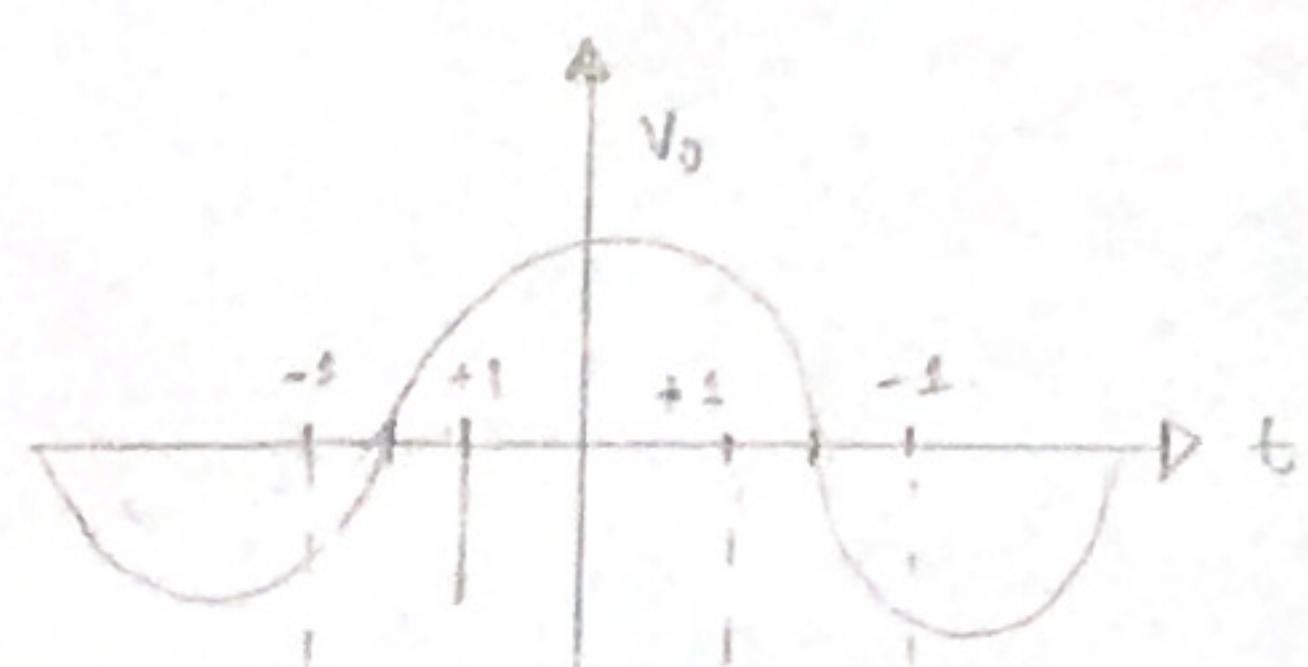

$$V_B = -1 \text{ V}$$

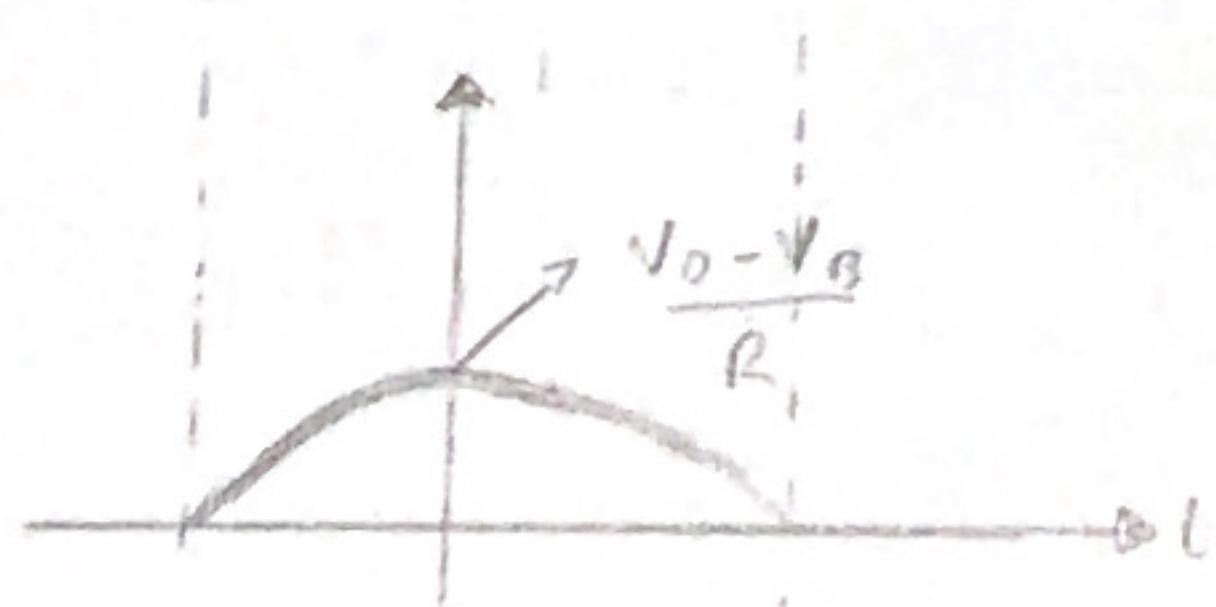


05

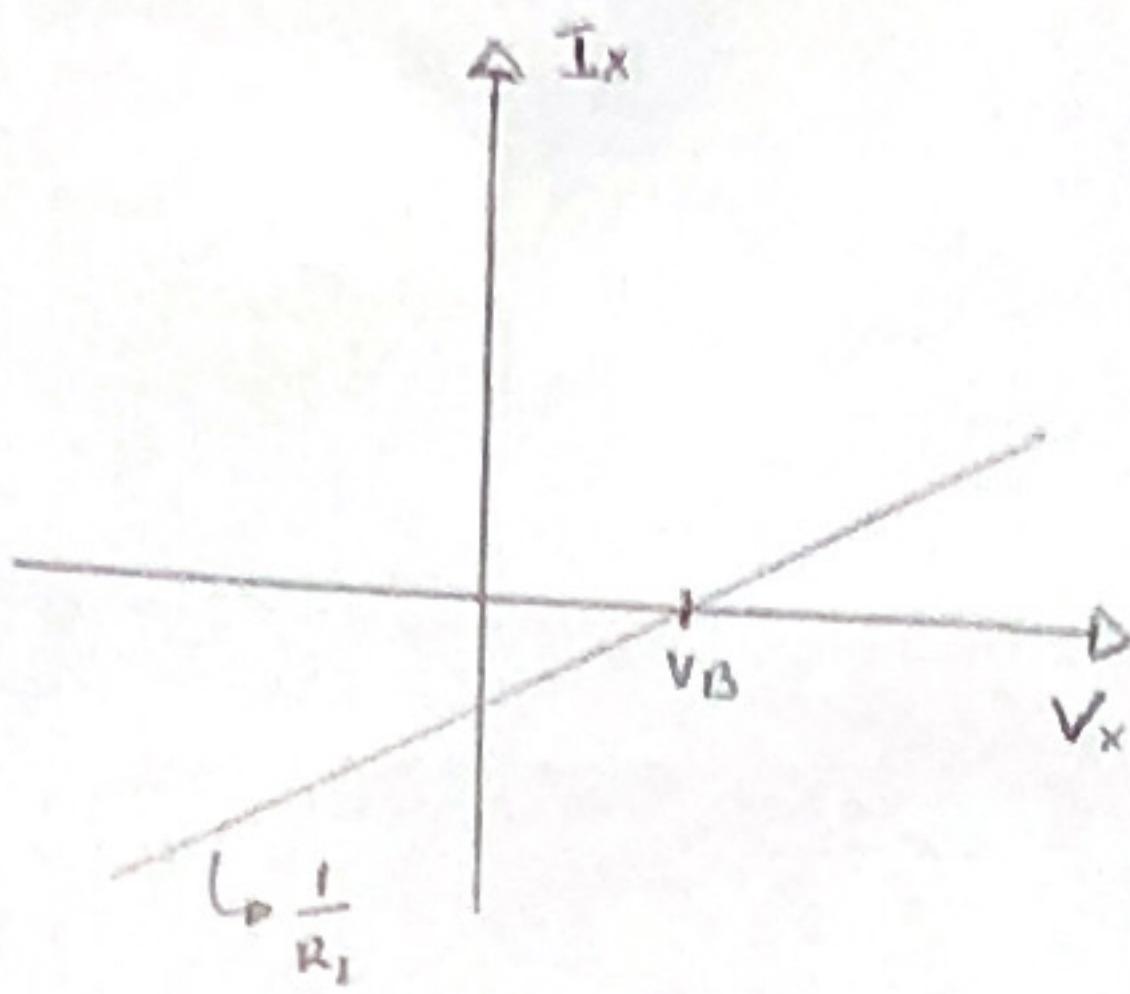 $I_{D1} = 0 \Rightarrow$ polarizado反向偏置

$$I_x = \frac{(V_x - V_B)}{R_1}$$

06


$$V_B = -1V$$

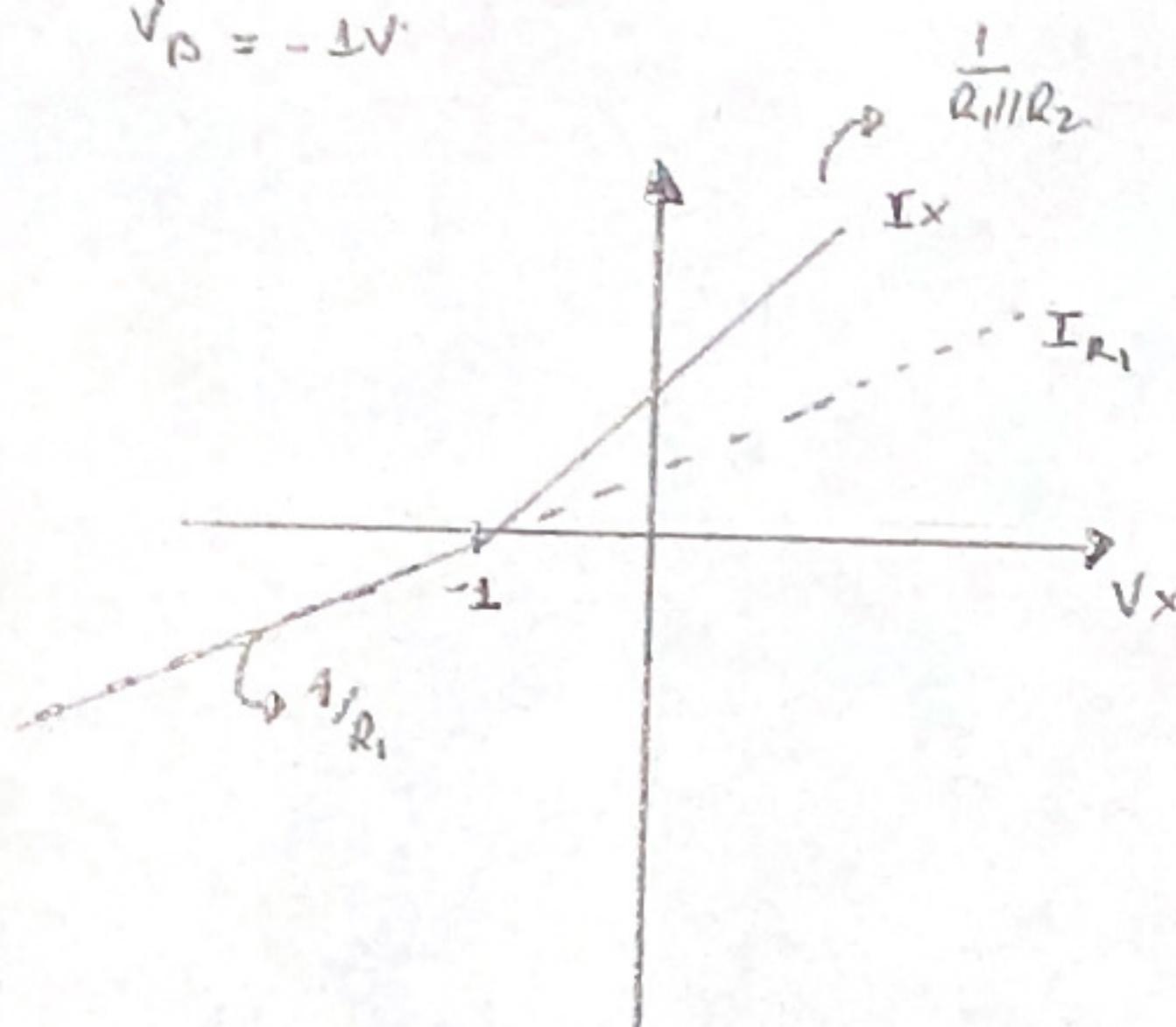

$$I_x = \begin{cases} \frac{V_x - V_B}{R_1}, & V_x < V_B \\ \frac{V_x - V_B}{R_1 + R_2}, & V_x > V_B \end{cases}$$

diodo polarizado a inversamente

$$V_B = 1V$$

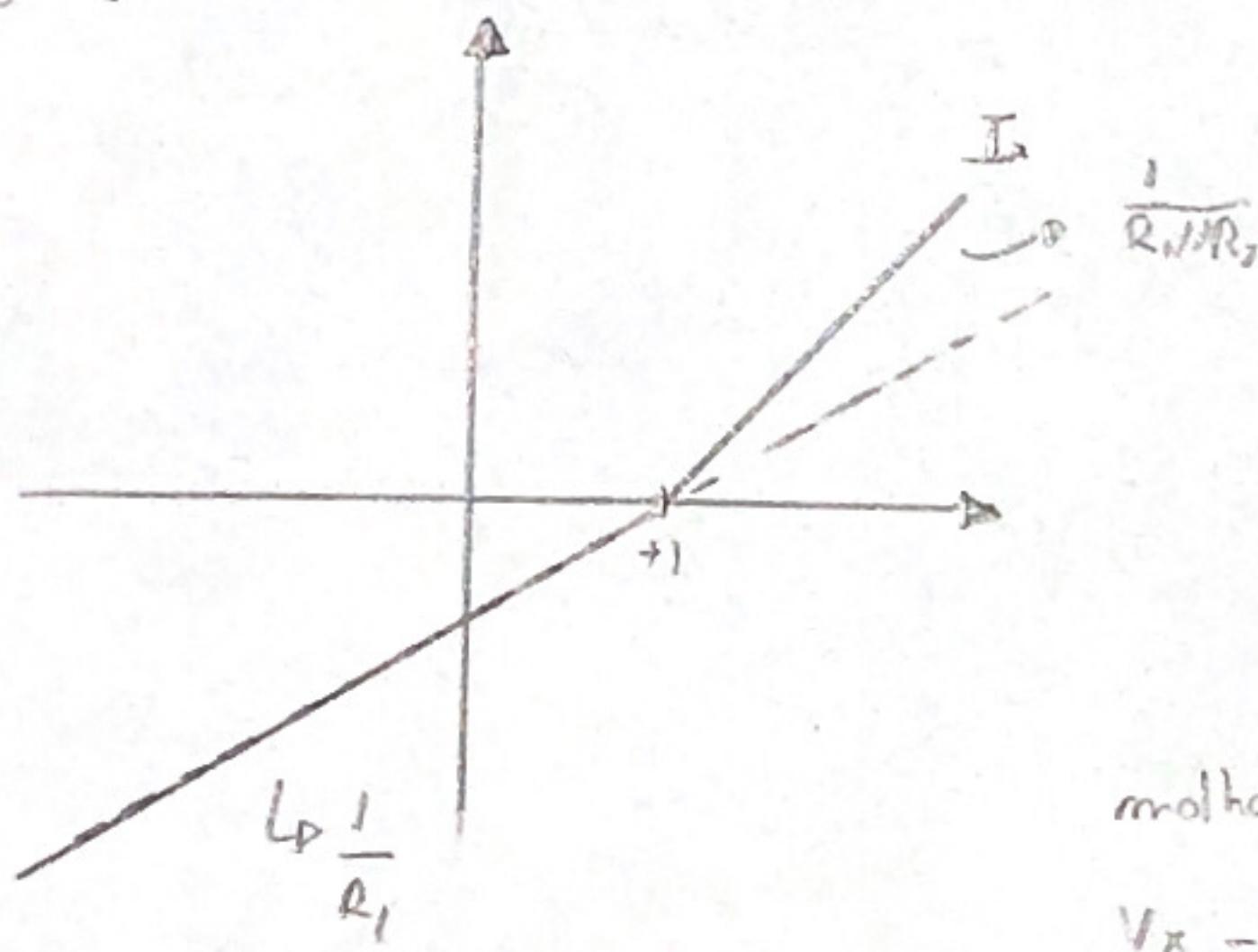

metodo (1)

$$V_x - R_1 I_{R1} = 0$$


$$I_{R1} = \frac{V_x}{R_1}$$

metodo (2)

$$-V_B - I_{R2} R_2 + I_{R1} R_1 = 0$$


$$I_{R2} = \frac{V_x - V_B}{R_2}$$

07

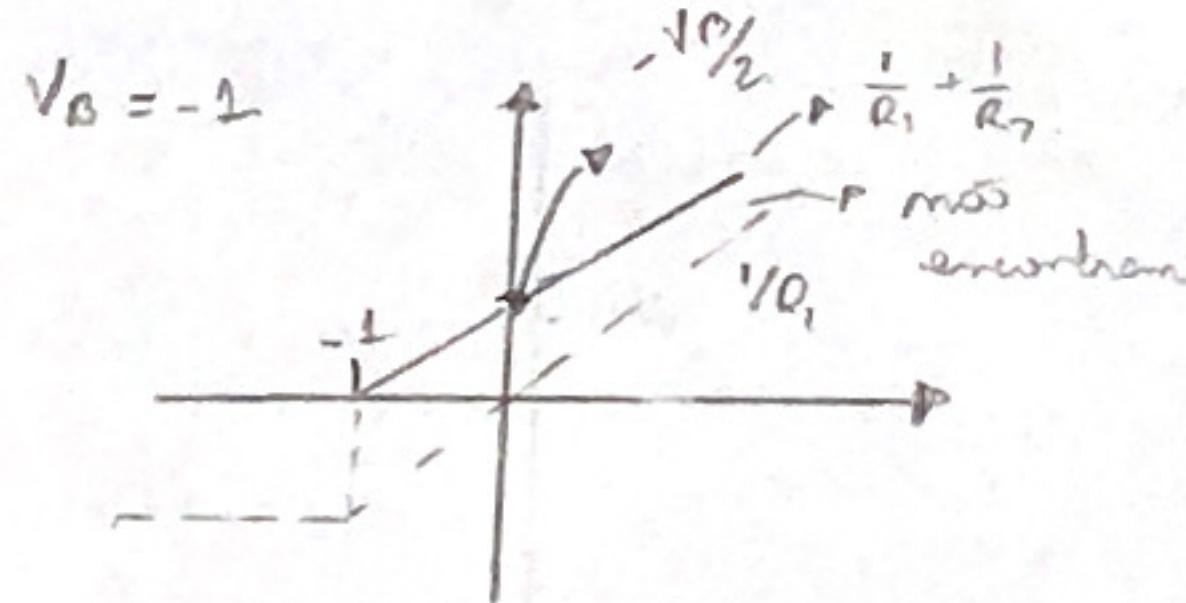

$$I_x = \frac{V_x}{R_1} + \frac{V_x - V_B}{R_2}$$

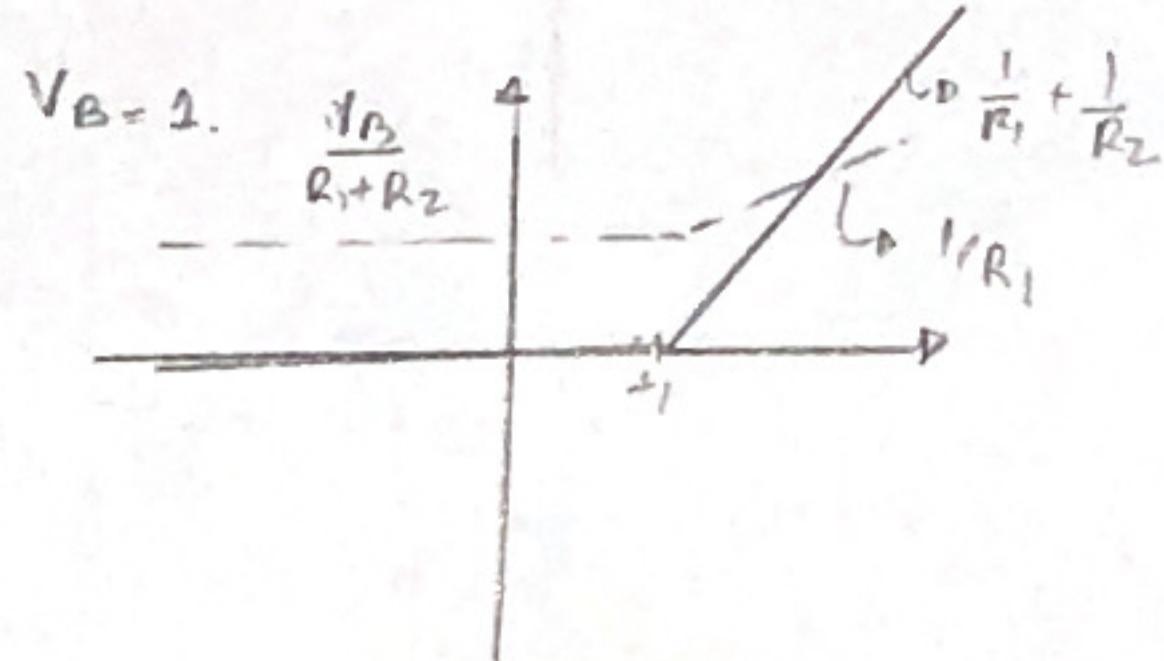
$$I_x = \begin{cases} 0, & V_x < \frac{V_B}{R_1+R_2} \cdot R_1 \\ \frac{V_x}{R_1} + \frac{V_x - V_B}{R_2}, & V_x > \frac{V_B}{R_1+R_2} \cdot R_1 \end{cases}$$




$$I_{R1} = \begin{cases} \frac{V_B}{R_1+R_2}, & V_x < \frac{V_B}{R_1+R_2} \cdot R_1 \\ \frac{V_x}{R_1}, & V_x > \frac{V_B}{R_1+R_2} \cdot R_1 \end{cases}$$

$$\textcircled{d} \quad V_B = 2V$$


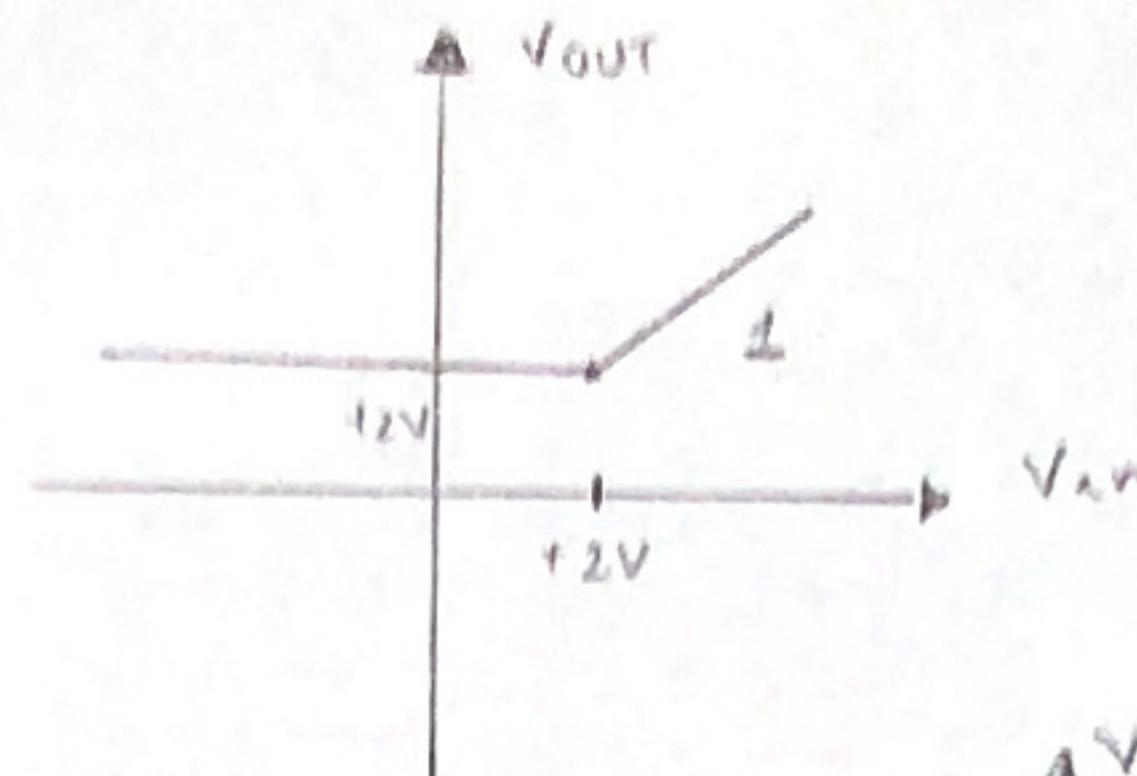
$$\textcircled{a} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} V_B, & V_{\text{IN}} < V_B \\ V_{\text{IN}}, & V_{\text{IN}} > V_B \end{cases}$$


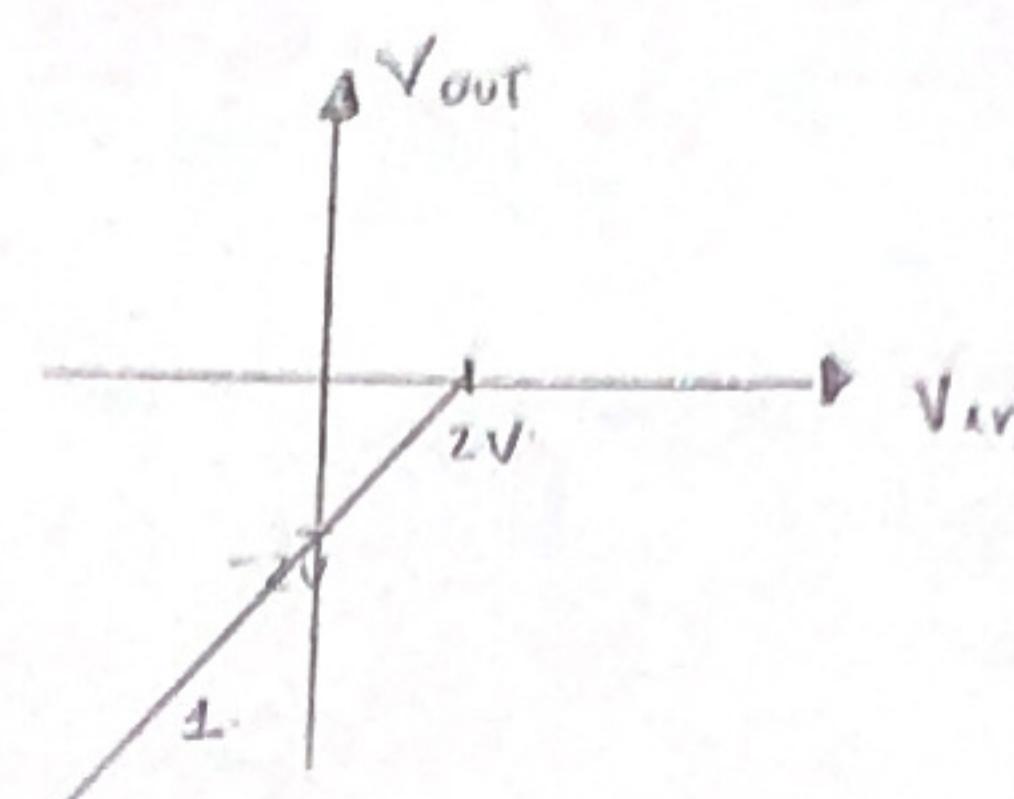
$$\textcircled{b} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} V_{\text{IN}} - V_B, & V_{\text{IN}} < V_B \\ 0, & V_{\text{IN}} > V_B \end{cases}$$



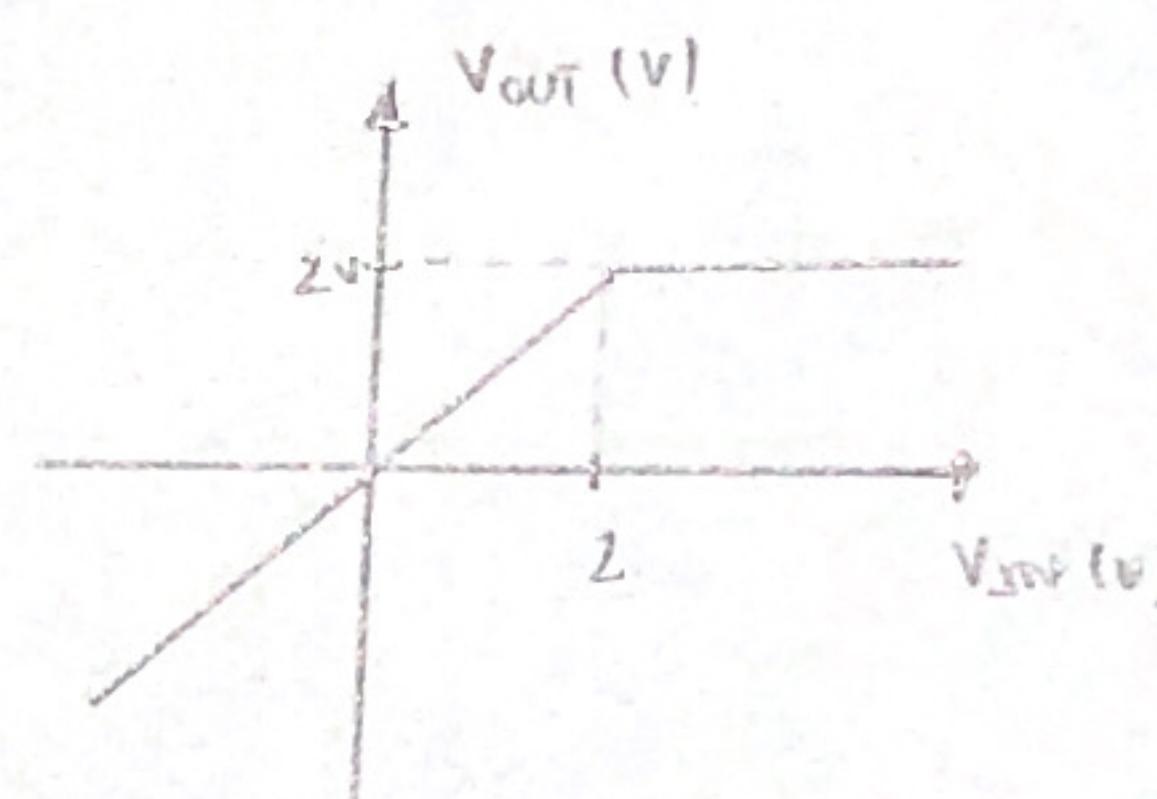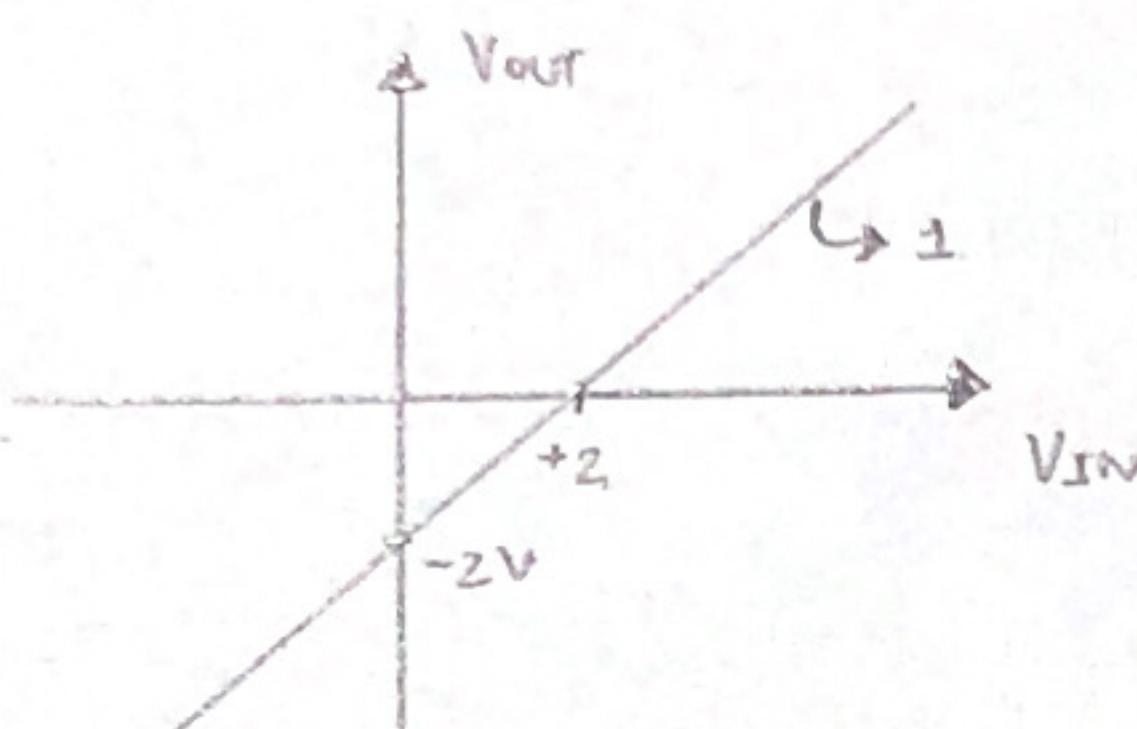
$$\textcircled{c} \quad V_{\text{OUT}} = V_{\text{IN}} - V_B$$




$$\textcircled{d} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} V_{\text{IN}}, & V_{\text{IN}} < V_B \\ V_B, & V_{\text{IN}} > V_B \end{cases}$$

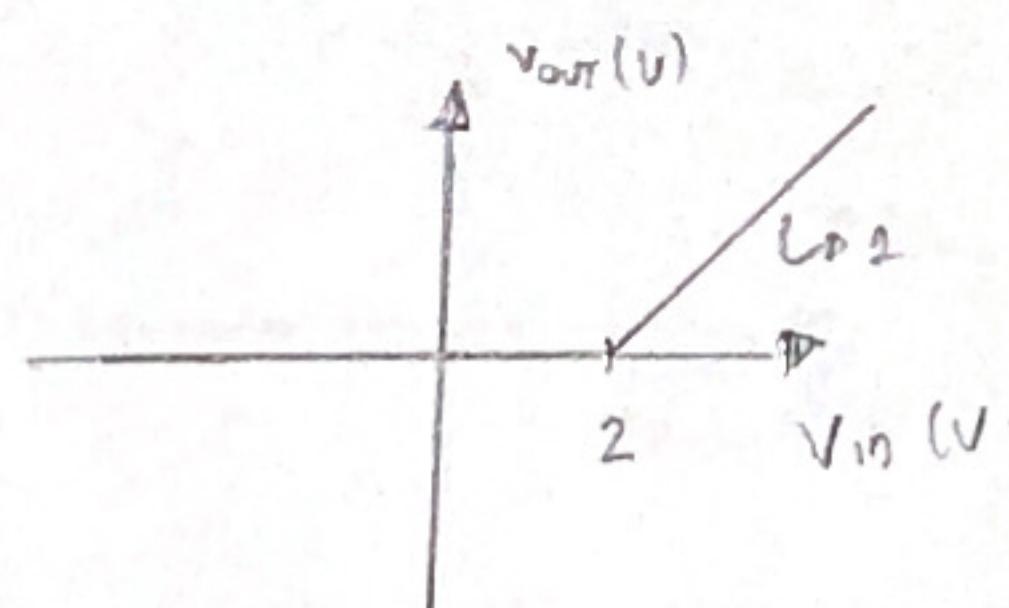
$$\textcircled{e} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} 0, & V_{\text{IN}} < V_B \\ V_{\text{IN}} - V_B, & V_{\text{IN}} > V_B \end{cases}$$



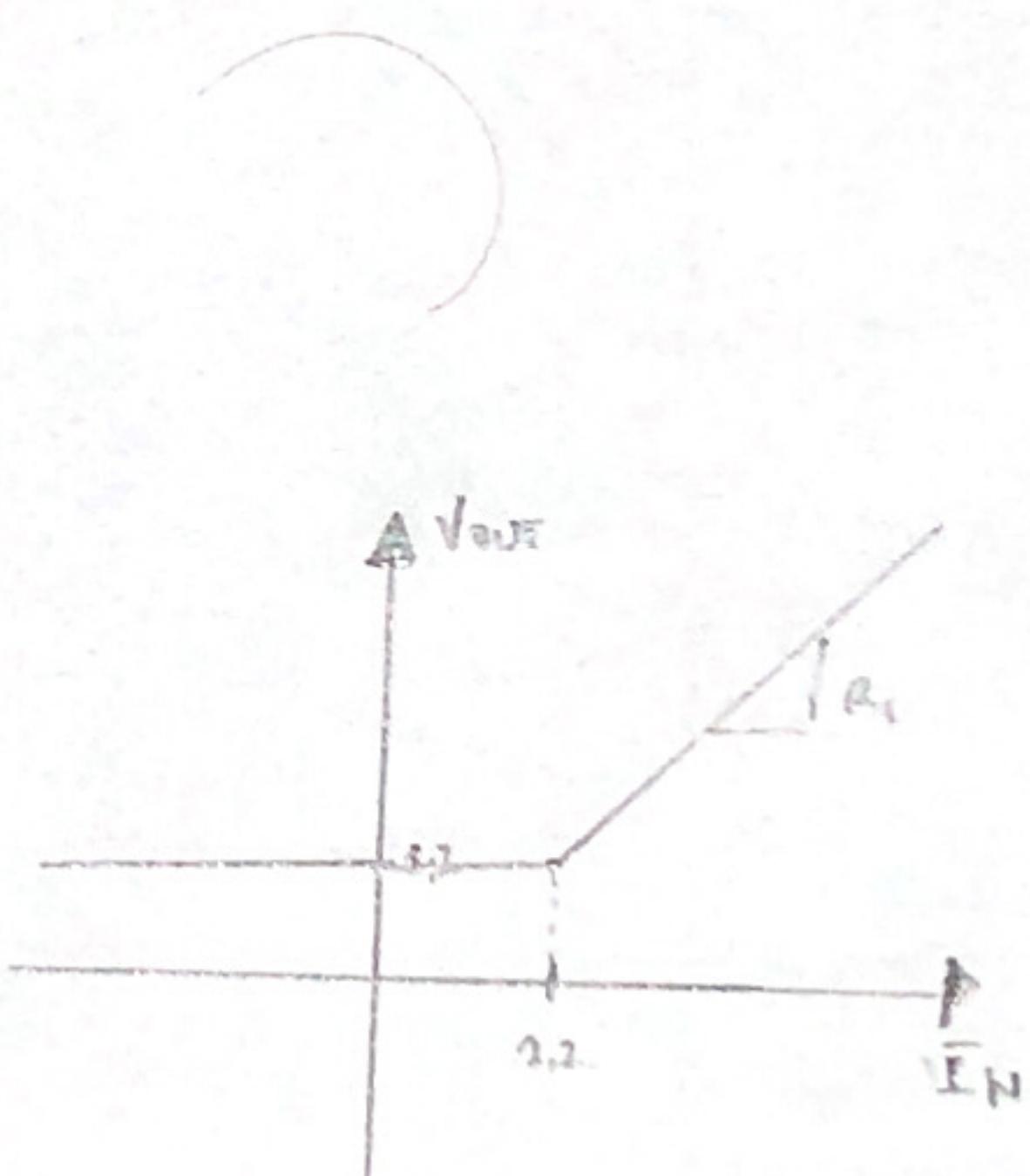
$$\textcircled{f} \quad \textcircled{a} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} V_B - V_{\text{PON}}, & I_N < \frac{V_B - V_{\text{PON}}}{R_1} = \frac{1,2}{R_1} \\ I_N R_1, & I_N > \frac{1,2}{R_1} \end{cases}$$




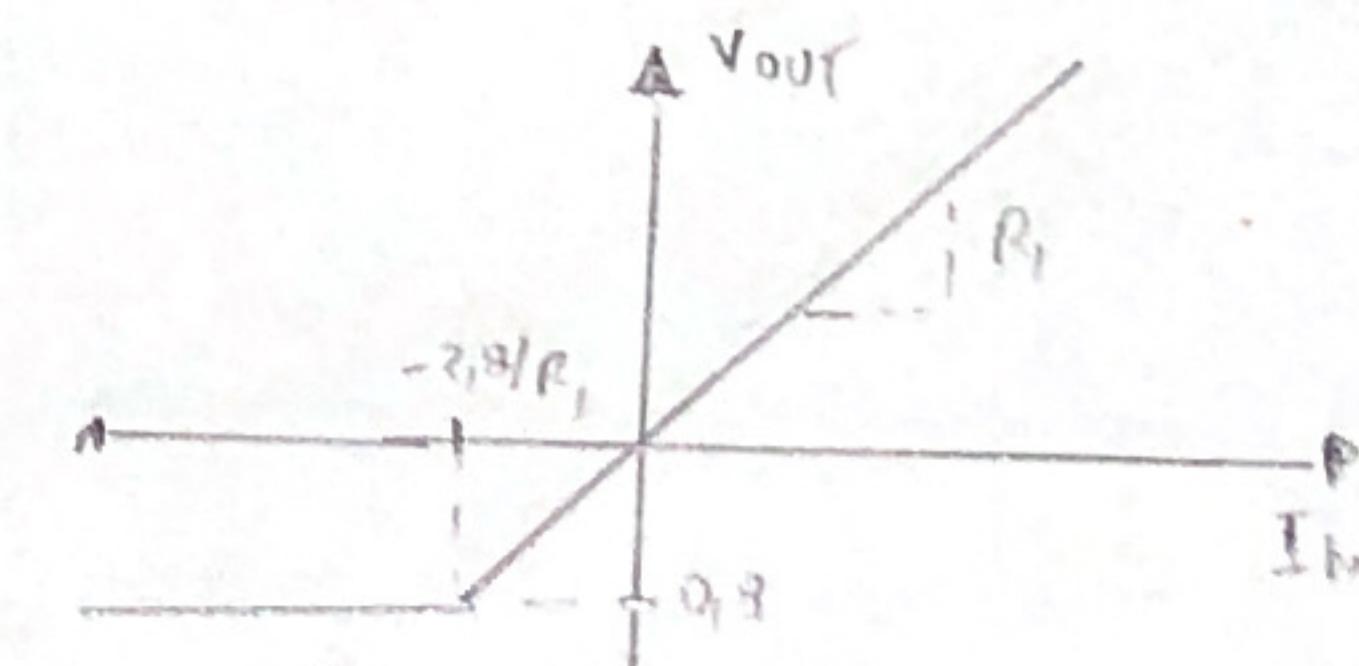
$$\textcircled{b} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} -2,8, & I_N < -\frac{2,8}{R_1} = -\frac{V_B - V_{\text{PON}}}{R_1} \\ I_N R_1, & I_N > -\frac{2,8}{R_1} \end{cases}$$


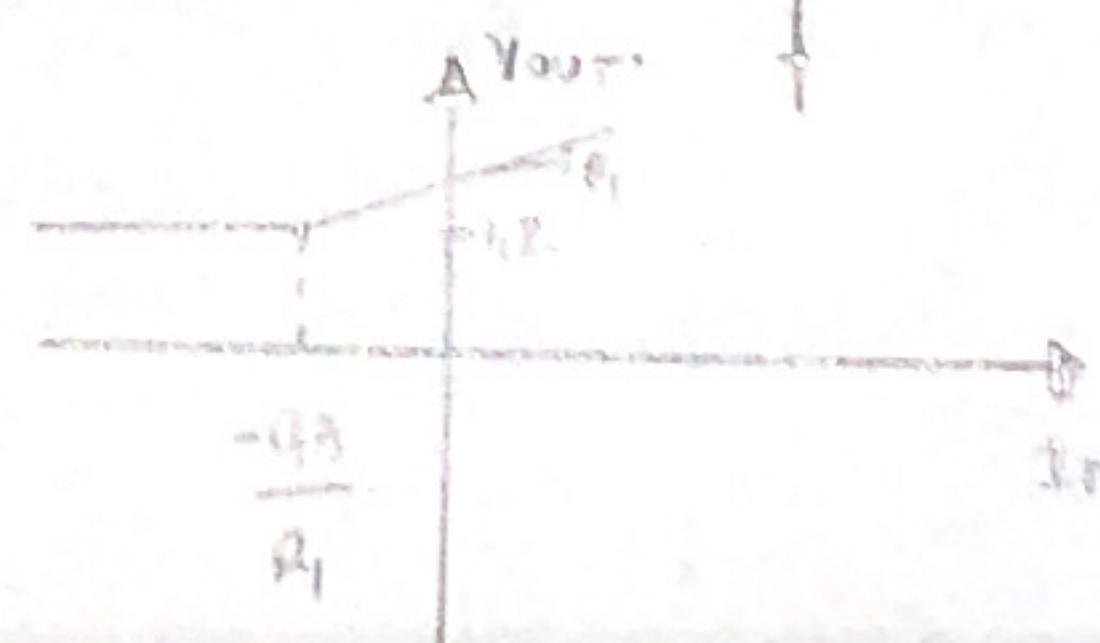
$$\textcircled{c} \quad V_{\text{OUT}} = \begin{cases} V_B - V_{\text{PON}} = 1,2, & I_N < \frac{0,8}{R_1} \\ I_N \times R_1, & I_N > \frac{0,8}{R_1} + V_B \end{cases}$$




20) Usando os dados da questão anterior.

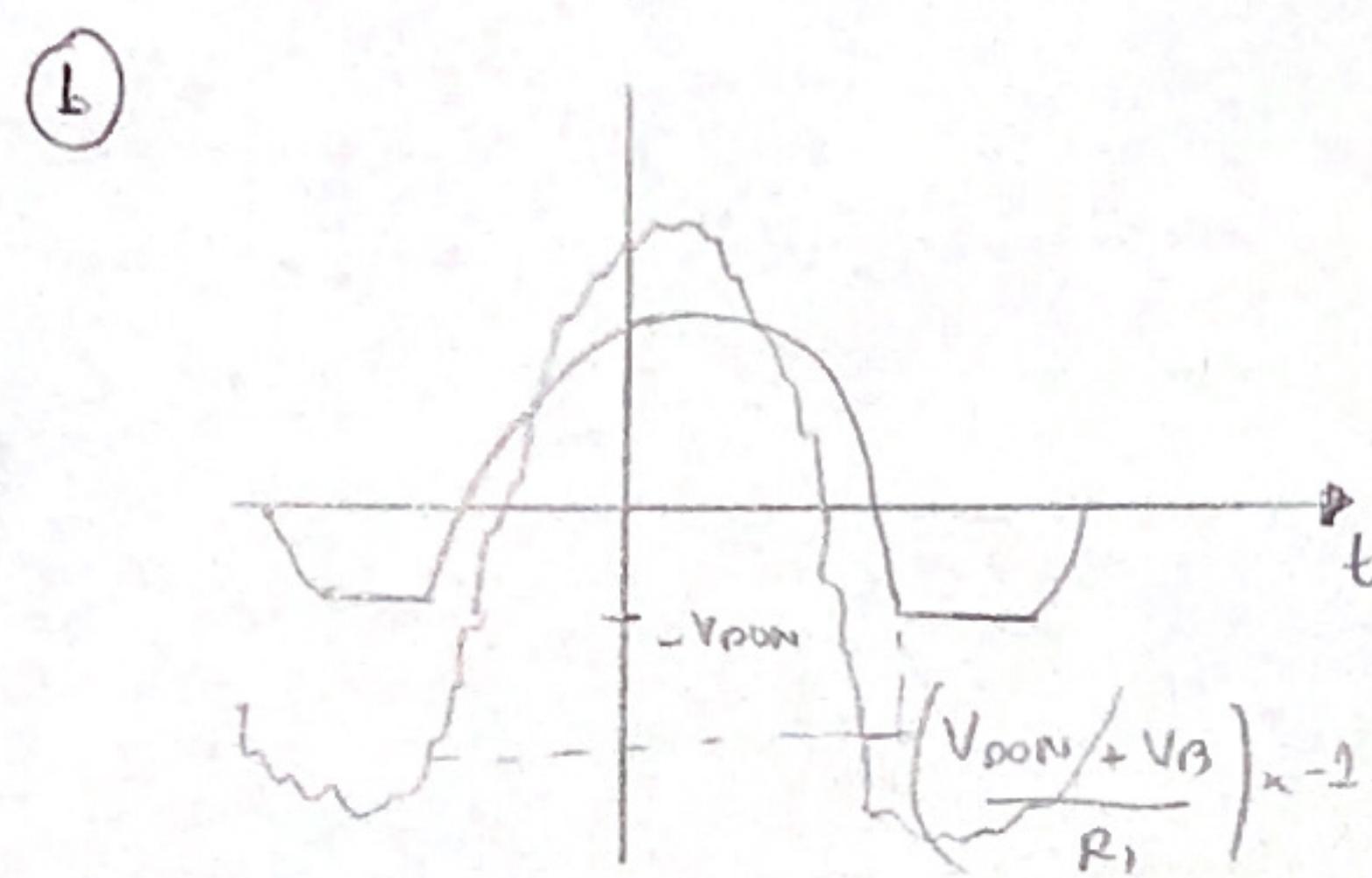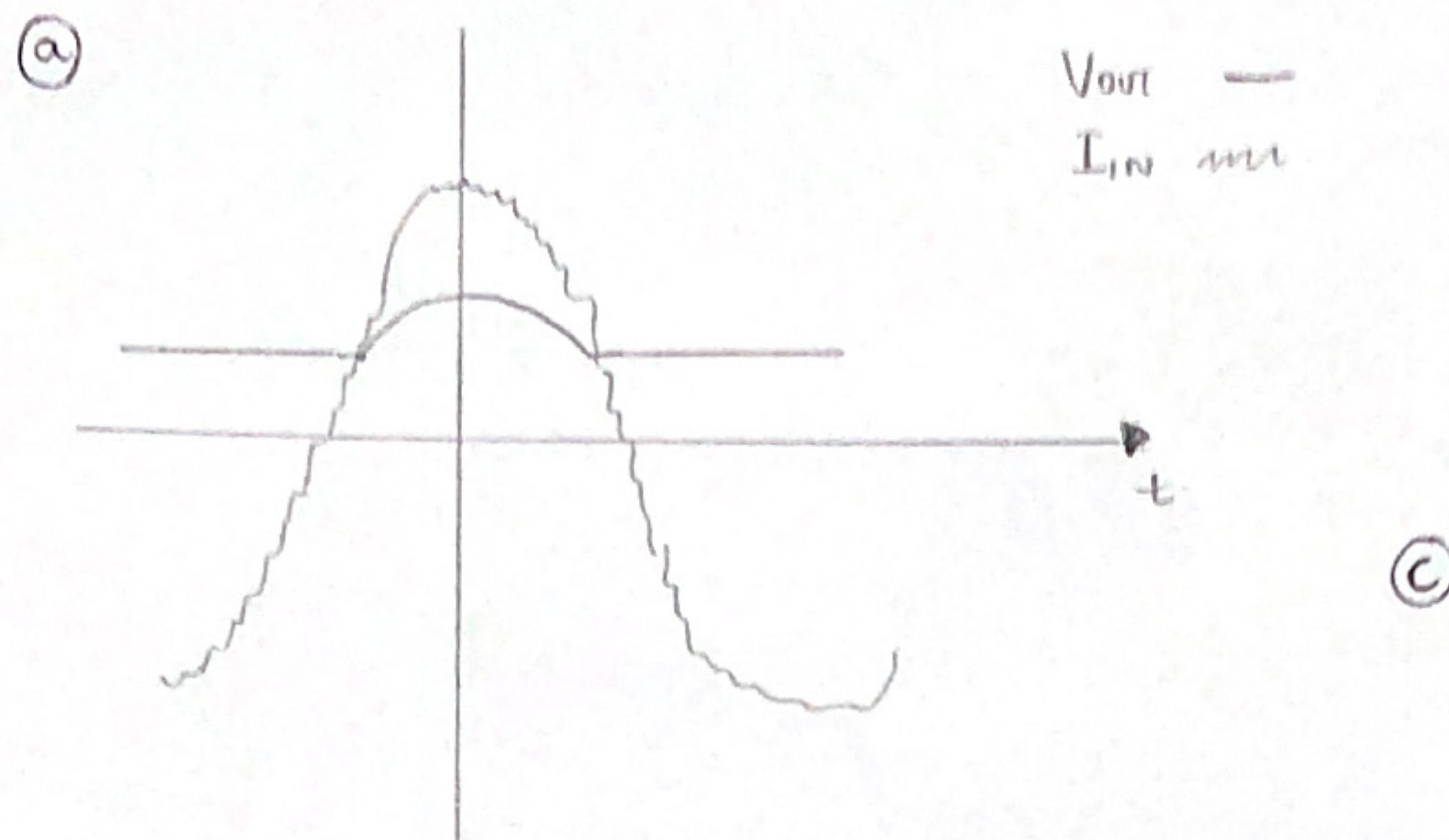


c)

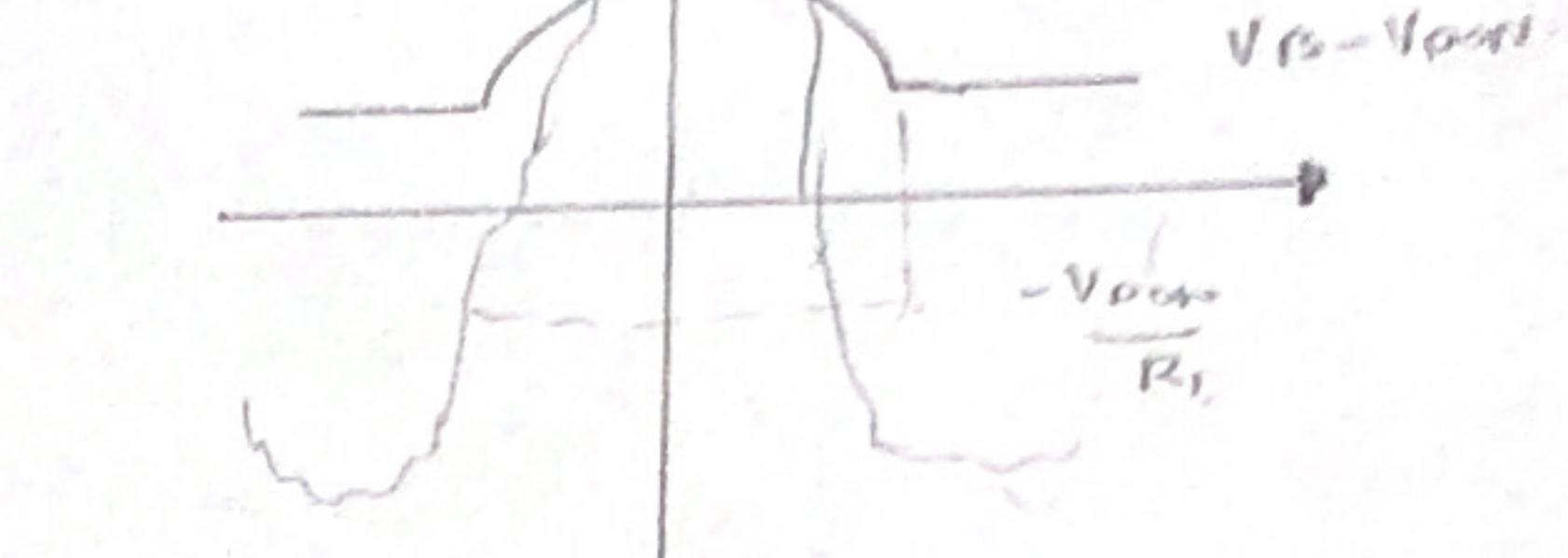$V_{out} = \begin{cases} 0, & V_{in} \leq V_{DON} \\ \frac{R_2}{R_1+R_2} (V_{in} - V_{DON}), & V_{in} > V_{DON} \end{cases}$




b)

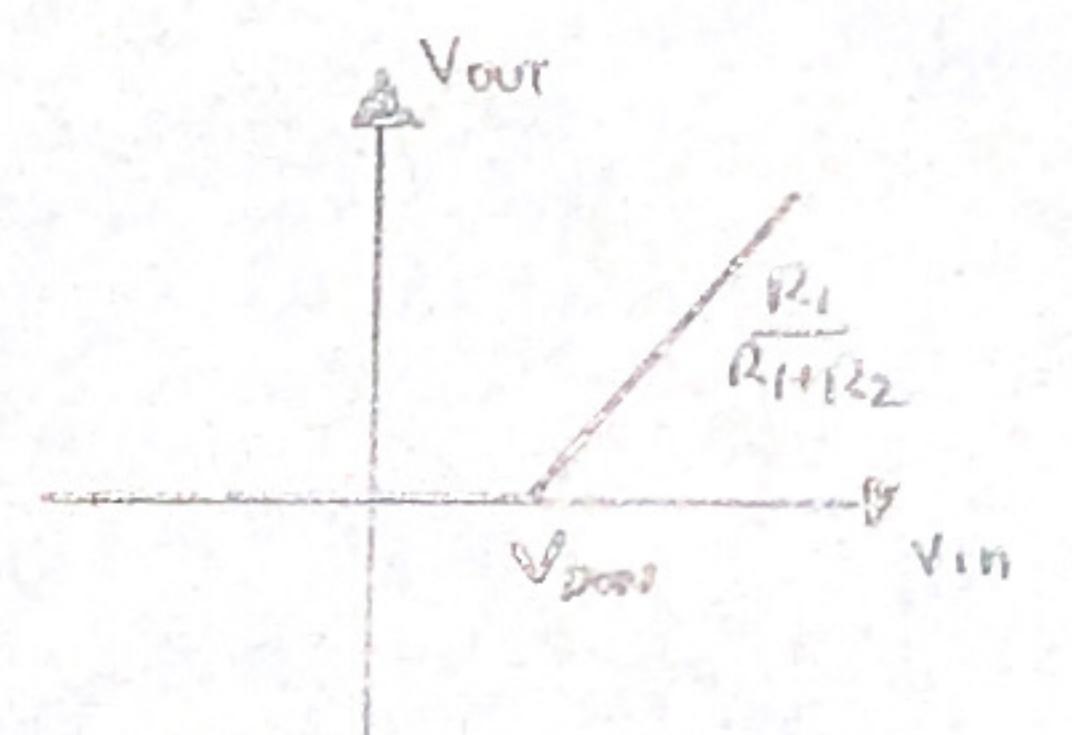$V_{out} = \begin{cases} -V_{DON}, & V_{in} \leq -\frac{R_1+R_2}{R_2} V_{DON} \\ \frac{R_2}{R_1+R_2} V_{in}, & -\frac{R_1+R_2}{R_2} V_{DON} \leq V_{in} \leq \frac{R_1+R_2}{R_1} V_{DON} \\ V_{in} - V_{DON}, & V_{in} > \frac{R_1+R_2}{R_1} V_{DON}. \end{cases}$




c)

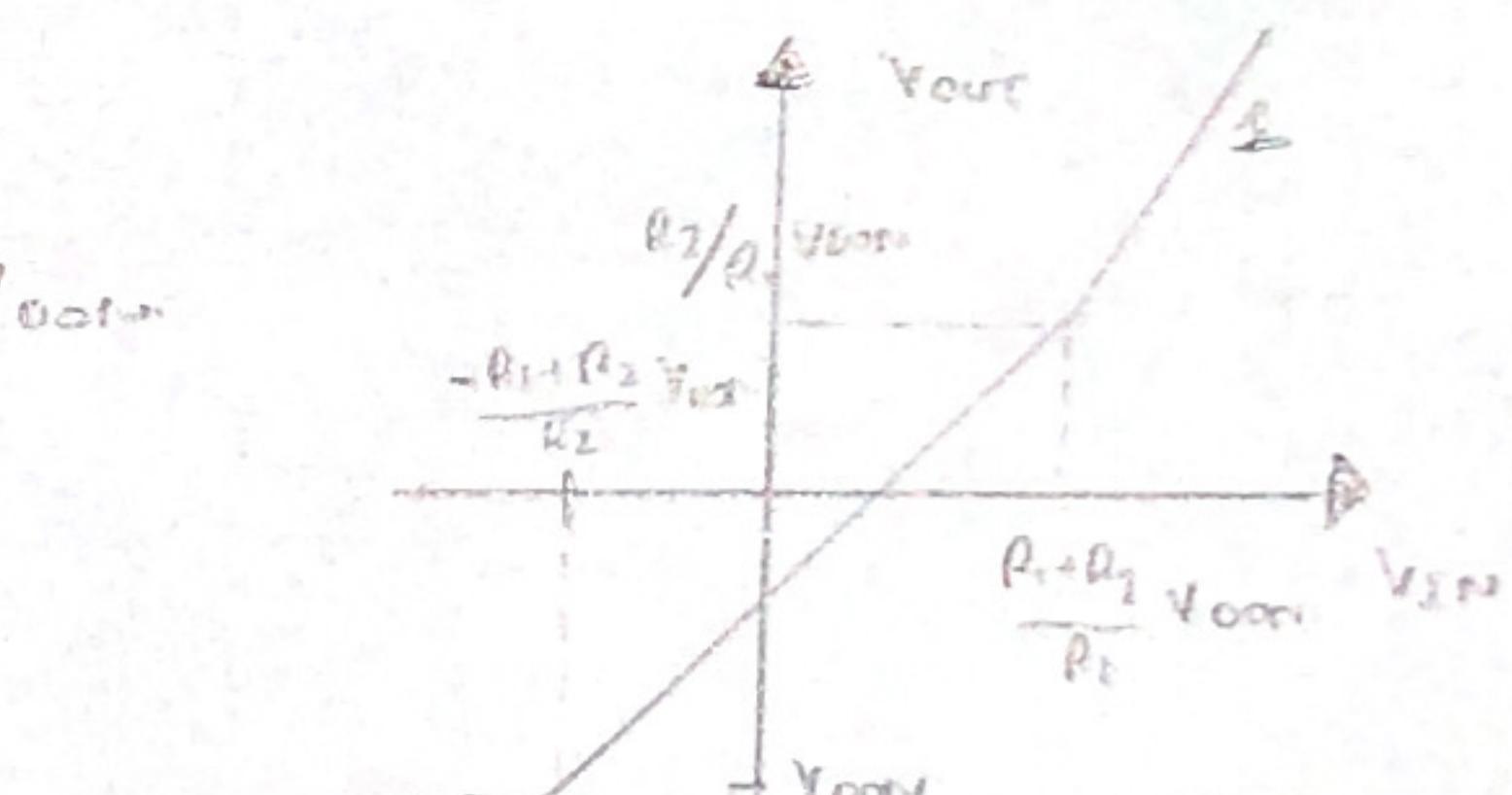$V_{out} = \begin{cases} \frac{R_2}{R_1+R_2} (V_{in} + V_{DON}) - V_{DON}, & V_{in} \leq -V_{DON} \\ V_{in}, & V_{in} > -V_{DON}. \end{cases}$




d)

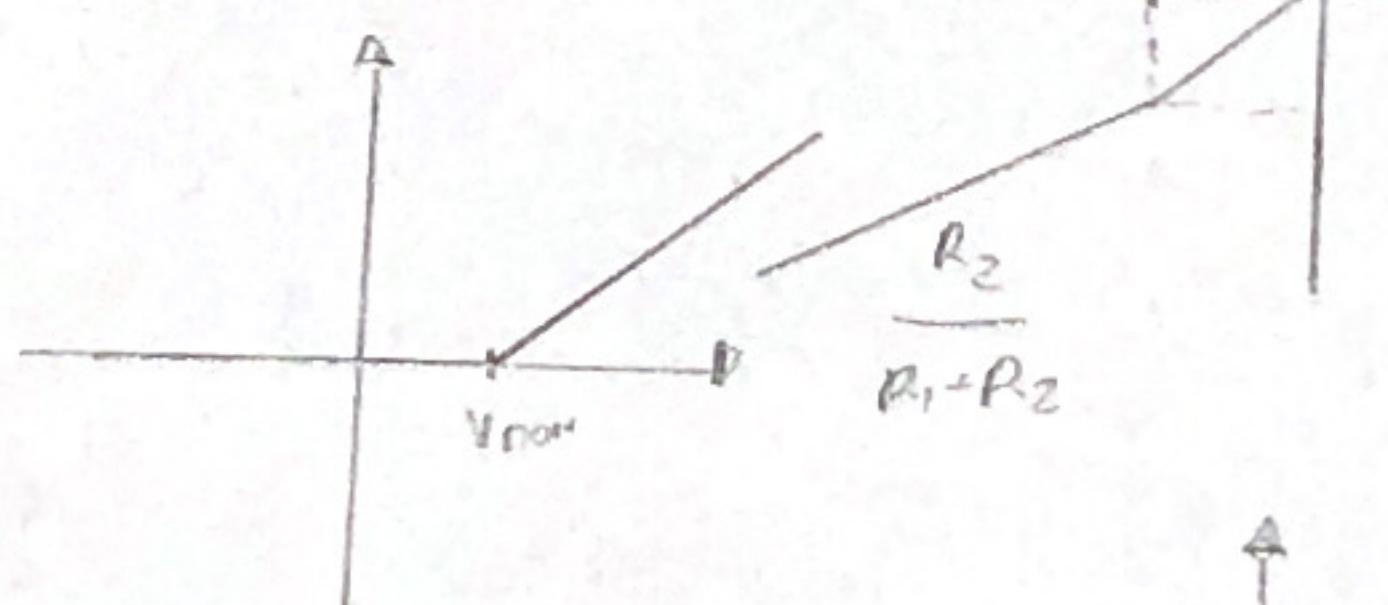$V_{out} = \begin{cases} 0, & V_{in} \leq V_{DON} \\ \frac{R_2}{R_1+R_2} (V_{in} - V_{DON}), & V_{in} > V_{DON} \end{cases}$



e)

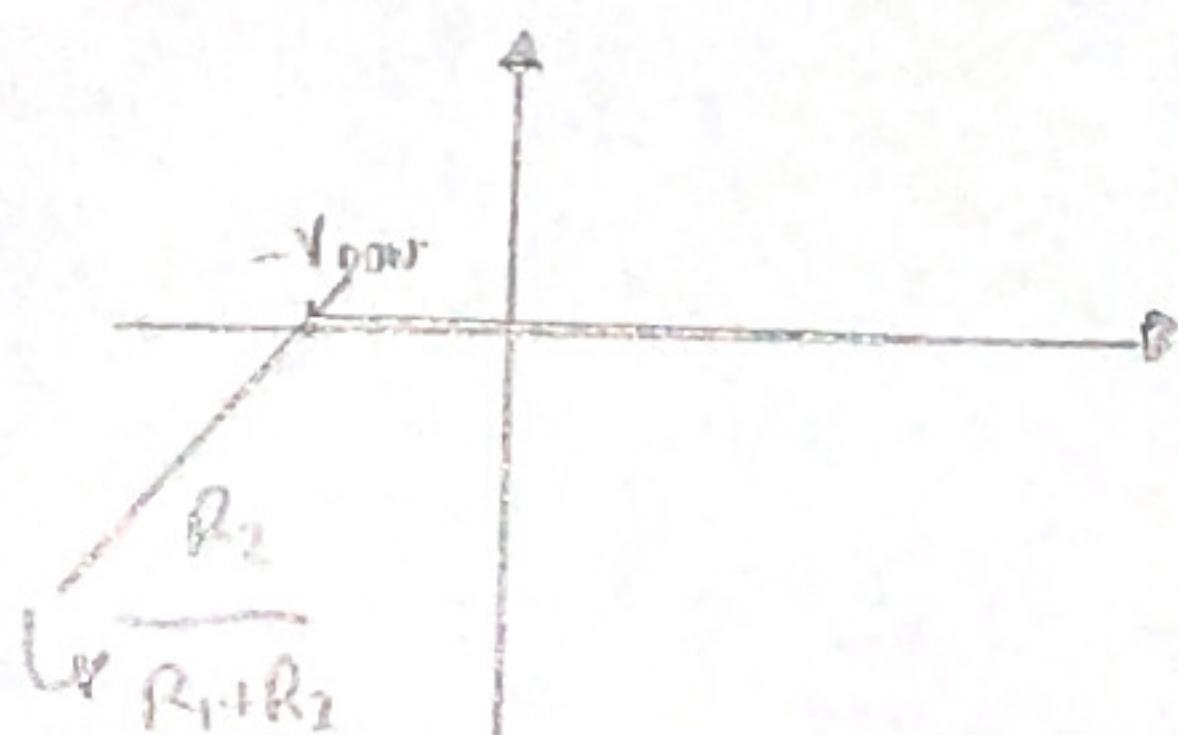$V_{out} = \begin{cases} \frac{R_2}{R_1+R_2} (V_{in} + V_{DON}), & V_{in} \leq -V_{DON} \\ 0, & V_{in} > -V_{DON} \end{cases}$



(32)

(a) $\Delta V_{out} = \Delta I_{in} R_s = 100 \text{ mV}$

(b) $I_{D1} = I_{D2} = I_{in} = 3 \text{ mA}$

$$R_{d1} = R_{d2} = \frac{V_T}{I_{D1}} = 8.67 \Omega$$

$$\Delta V_{out} = \Delta I_{in} (R_1 + R_{d2}) = 100.867 \text{ mV}$$

(c) $I_{D1} = I_{D2} = I_{in} = 3 \text{ mA}$

$$R_{d1} = R_{d2} = \frac{V_T}{I_{D1}} = 8.67 \Omega$$


$$\Delta V_{out} = \Delta I_{in} R_{d2} = 0.867 \text{ mV}$$

(d)

$$I_{D2} = I_{in} - \frac{V_{D2on}}{R_2} = 26 \text{ mA}$$

$$R_{d2} = \frac{V_T}{I_{D2}} = 10 \Omega \quad \Delta V_{out} = \Delta I_{in} (R_2 || R_{d2}) = 0.995 \text{ mV}$$

(34)

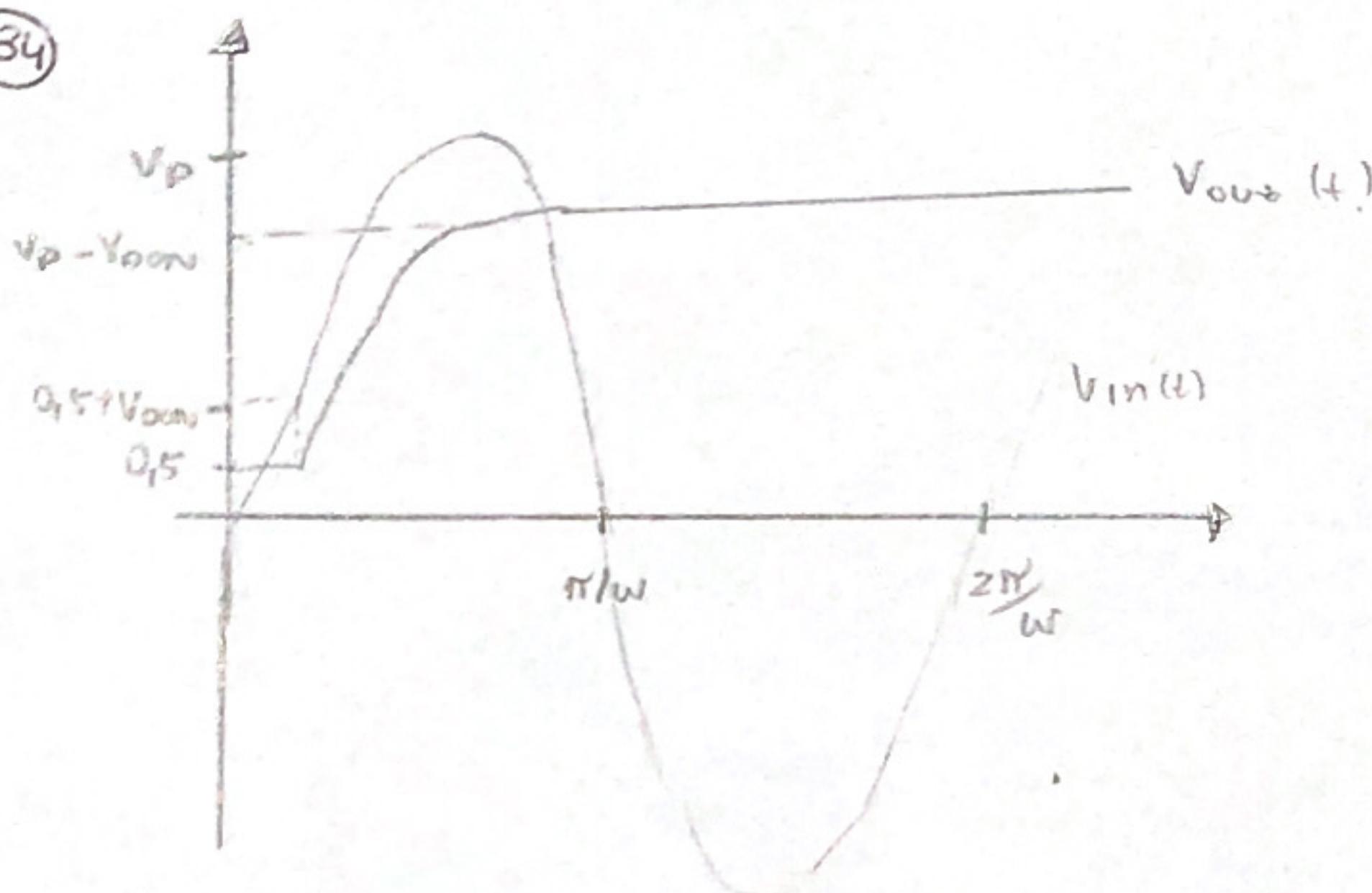


(37) $V_R = \frac{I_L}{C_1 f_{in}} < 300 \text{ mV} \quad f_{in} = 60 \text{ Hz} \quad I_L = 0.5 \text{ A} \quad C_1 \geq \frac{I_L}{(300) \cdot f_{in}} = 27.78 \text{ mF}$

(40) No ciclo positivo, D₂ e D₃ não permitem passagem de corrente, permitindo o sinal V_{out} = 0. Já no ciclo negativo, D₁ e D₃ permitem a passagem de corrente, por um curto período de tempo e não permanece por R_L. V_{out} permanece 0.

(41) $V_o = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_p - 2V_{oon}}{R_L C_1 f_{in}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 - 2 \times 0.3}{30 \times 10^3 \times 10^{-6} \times 60} = 0.339 \text{ V}$

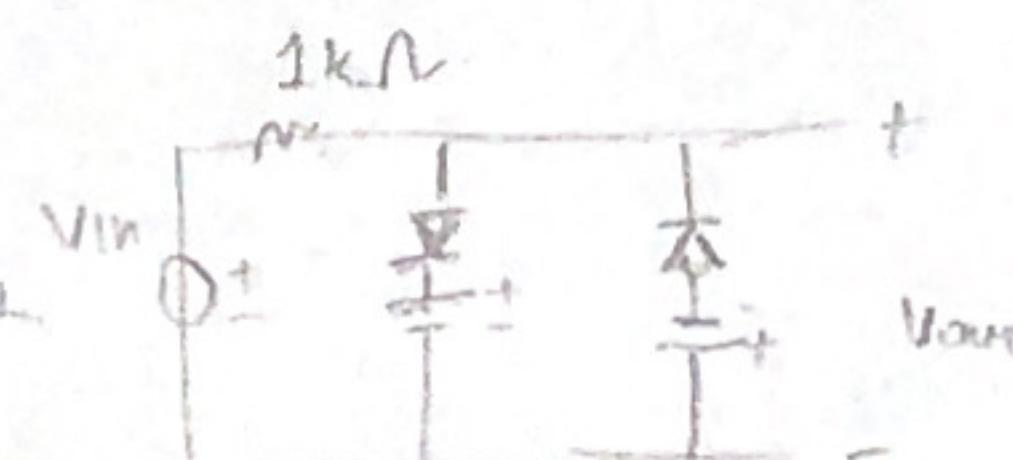(42) $V_{D1} = V_{D2} = (2 - 0.3) = 1.7 \text{ V}$
 $V_{in} > 2 \text{ V}, \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.5 \quad R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$



(25)